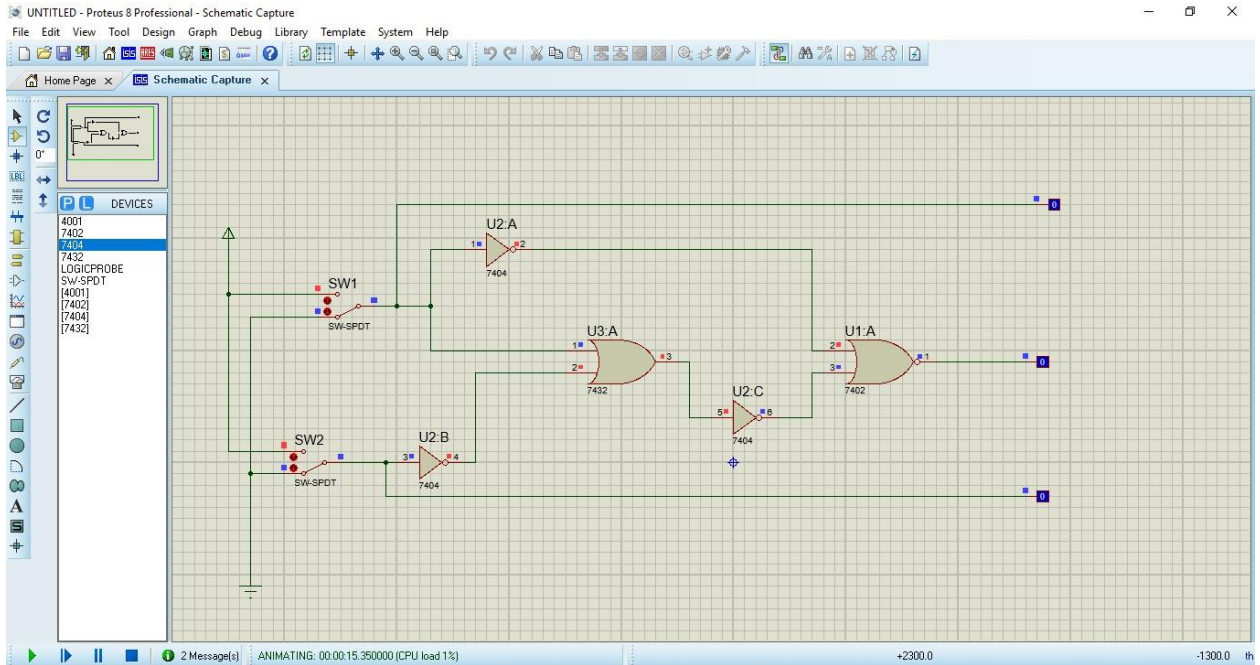


1.



B. Fungsi Boolean $(Y+X)+X = (Y+X)+X$

C. Tabel Kebenaran

X	Y	L1	L2	Z
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Diagram Waktu

X				
	0	1	0	1
Y				
	0	0	1	1
Z				
	0	1	0	1

2.

